




## KURSUS PENDAWAIAN ELEKTRIK (ASAS) JKR MALAYSIA

-Ujian Lazim Pendawaian-

TARIKH : 12hb - 14hb OKTOBER, 2020

TEMPAT : CREATE ALOR GAJAH, MELAKA.

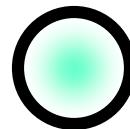

Keluar



# Tujuan pemeriksaan dan pengujian dijalankan ke atas pemasangan

- memastikan keselamatan sesuatu pemasangan.
- mengikut peraturan IEE, TNB dan Suruhanjaya Tenaga (ST)
- Pemasangan berfungsi dengan betul
- Pemasangan selamat digunakan.




# Kehendak Perundangan

- Mengikut Peraturan 12(1) dan (2), Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menyatakan bahawa setiap pendawaiian dalam sesuatu pepasangan perlu diselia oleh Pendawai dengan sekatan Fasa Tunggal atau Sekatan Fasa Tiga. Setelah siap, pendawai berkenaan hendaklah memperakukan suatu Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan.
- Mengikut Peraturan 13(1) dan (2), Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menyatakan pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga yang diberikuasa untuk menguji mana-mana pepasangan, dan yang hendaklah mengesahkan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu.
- Mengikut Peraturan 14(1) Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menyatakan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dalam peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing dalam Borang G dan H yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.


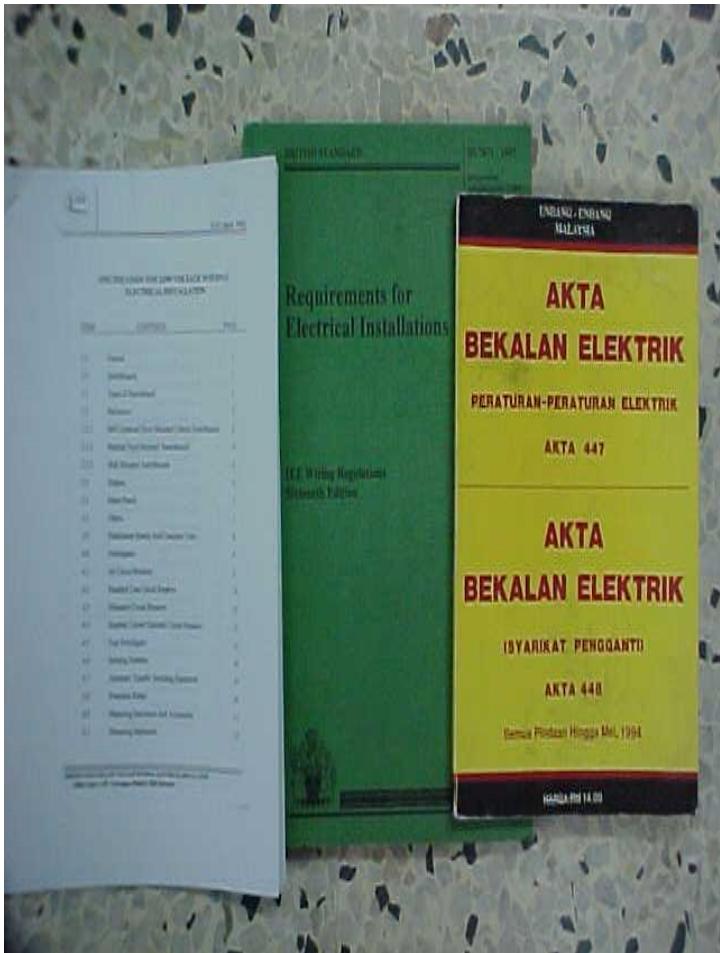
# Peraturan-Peraturan Berkaitan Pengujian



- ❑ Kerja pengujian mesti selaras dengan :
  - ✓ **Perkara (16) Spesifikasi L-S1**
  - ✓ **Part 7 IEE Wiring Regulation 16<sup>th</sup> Edition (BS 7671)**
  - ✓ **Peraturan 13(1) dan 13(2) Peraturan-Peraturan Elektrik 1994**
  - ✓ **Part 6, MS IEC 364, Electrical Installations Of Buildings**



# Pemeriksaan dan pengujian perlu dijalankan Bagi:

Pemasangan baru.

Sedia ada secara berkala

Proses kemasukan borang bekalan kepada TNB.

Pemasangan sedia ada

Permintaan pengguna atau arahan.



# Senarai Pengujian Pada Pemasangan





# UJIAN KETERUSAN

Tujuan

- Memastikan semua pengalir di sambung dengan betul dan berterusan
- untuk memastikan setiap konduktor mempunyai keterusan disepanjang litar gelang.

Alat  
Uji

- Jangka Pelbagai (Julat Ohm) atau Jangka Ohm
- Insulation-Continuity Tester



# 3 Ujian Keterusan Litar Akhir yang utama:-

Ujian Keterusan  
Konduktor  
Pelindung

Ujian Keterusan  
Konduktor Litar  
Akhir Gelang

Ujian Keterusan  
Konduktor  
Hidup dan  
Neutral



# Kaedah Ujian Keterusan

- Suis utama hendaklah di OFFkan.
- Beban hendaklah ditanggalkan, jika tidak boleh ditanggalkan suis kawalan hendaklah di OFFkan.
- Suis kawalan hendaklah di Onkan sekiranya lampu atau beban dapat ditanggalkan.
- Fius atau pemutus litar akhir hendaklah di cabut atau di OFFkan.
- Sambungkan test lead penguji
- Nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm

# UJIAN RINTANGAN PENEBATAN

Tujuan

- Memastikan tiada kebocoran arus (tidak berlaku litar pintas) antara konduktor fasa dengan fasa, konduktor fasa dengan neutral dan konduktor fasa dengan bumi.
- Menguji ketahanan penebatan kabel.

Alat  
Uji

- Insulation-Continuity Tester

# Kaedah Ujian Rintangan Penebatan

- Suis utama hendaklah pada kedudukan litar-buka (switch off )
- Semua beban hendaklah ditanggalkan.
- Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar-tutup (switch on)
- Jalankan ujian sebagaimana jadual di bawah.
- Nilai bacaan jangka hendaklah tidak kurang daripada 1 Megaohm.

# Kaedah Ujian Rintangan Penebatan

Pengujian Di Unit Pengguna Fasa Tunggal	Pengujian Di Unit Pengguna Fasa Tiga		Pengujian di Litar Akhir Lampu	Pengujian di Litar Soket Alir Keluar 13 A – Litar Jejari dan Litar Gelang
L & N	R & Y	B & N	L & N	L & N
L & E	Y & B	Y & E	L & E	L & E
N & E	R & B	B & E	N & E	N & E
	R & N	N & E		
	Y & N			



# UJIAN KEKUTUBAN

Tujuan

- Memastikan setiap fius atau kawalan kutub tunggal (satu kutub) dan peranti perlindungan disambung pada konduktor fasa sahaja.
- Sentuhan tengah pemegang lampu skru Edison disambung konduktor fasa.
- Memastikan sambungan pada soket alir keluar bagi setiap konduktor fasa, neutral dan bumi disambung pada terminal yang betul.

Alat  
Uji


- Jangka Pelbagai (Julat Ohm) atau Jangka Ohm



# Kaedah Ujian Kekutuban

- Suis utama hendaklah pada kedudukan litar-buka (*switch off*).
- Semua beban hendaklah ditanggalkan.
- Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar-tutup (*switch on* ).
- Jalankan ujian sebagaimana dibawah berdasarkan rajah.
- Menguji suis dan alat kawalan kutub tunggal pada konduktor fasa.
- Menguji punca sambungan soket keluaran.
- Menguji sambungan pemegang lampu jenis Edison skru.
- Nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm.


# Rajah Ujian Kekutuban

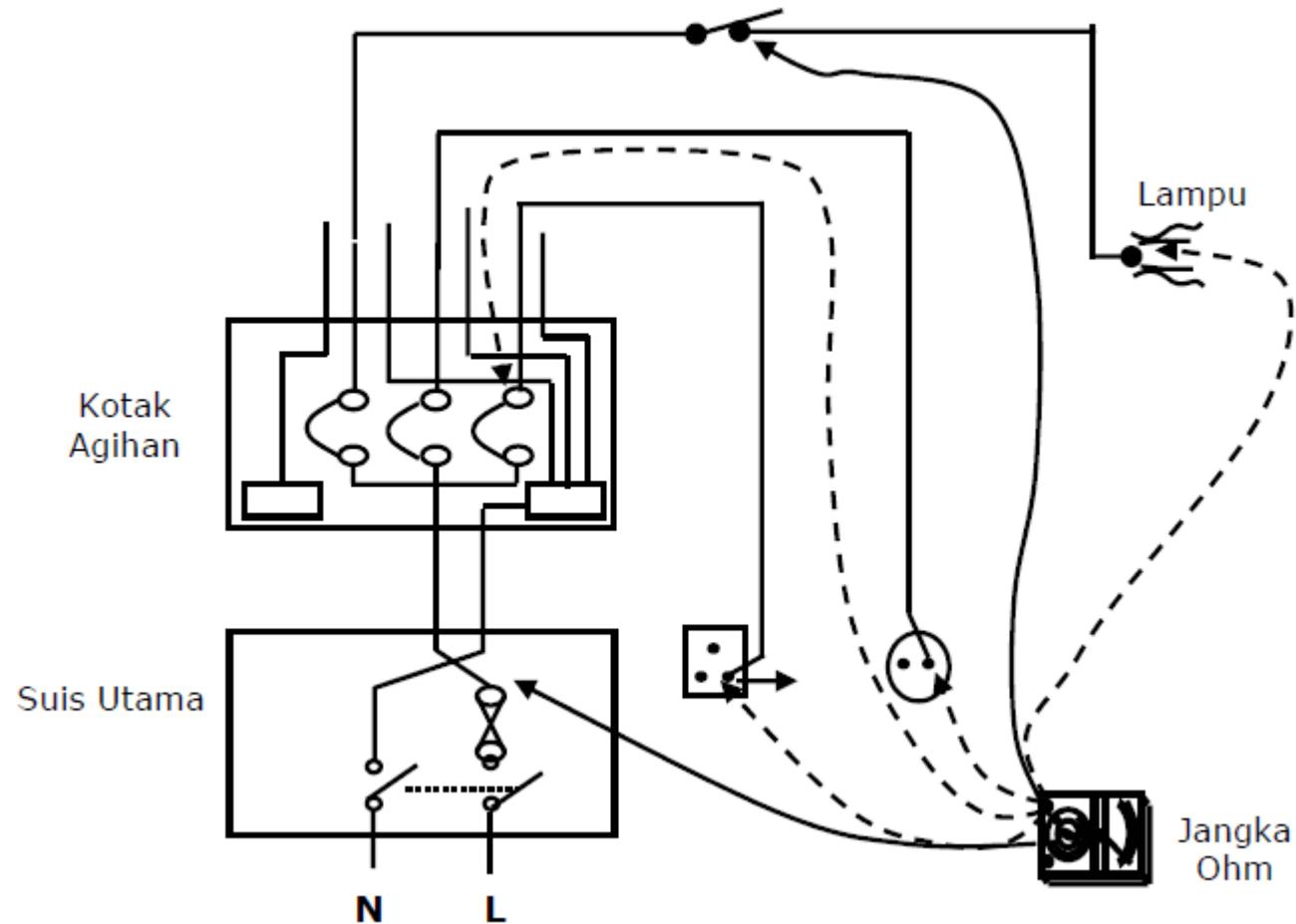



## PENGUJIAN KETERUSAN

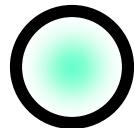1. Litar Lampu
2. Litar Soket
3. Litar Gelang (CPC)
4. Litar Gelang (4 ends joined)



Keluar



# PENGUJIAN PENEBATAN

## 1. LITAR LAMPU

- L-E
- L-N
- N-E
- L&N – CONDUIT/TRUNKING

## 2. LITAR SOKET

- L-E
- L-N
- N-E
- L&N – CONDUIT/TRUNGKING

## 3. LITAR GELANG


- L-E
- L-N
- N-E
- L&N – CONDUIT/TRUNKING



Keluar



# UJIAN KETERUSAN :L - CPC

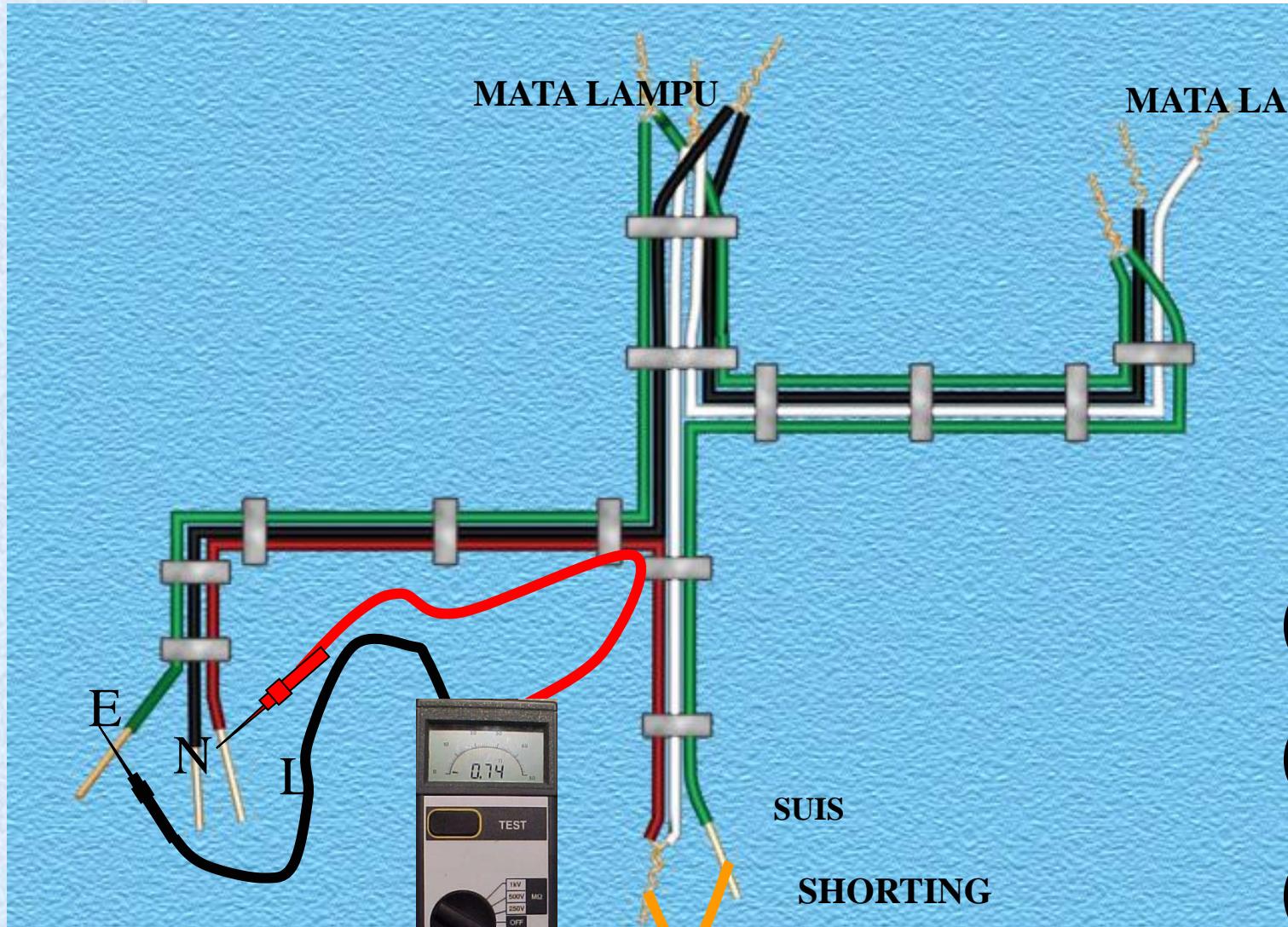


BACAAN  
METER

Borang

Keluar




# UJIAN PENEBATAN : L - N

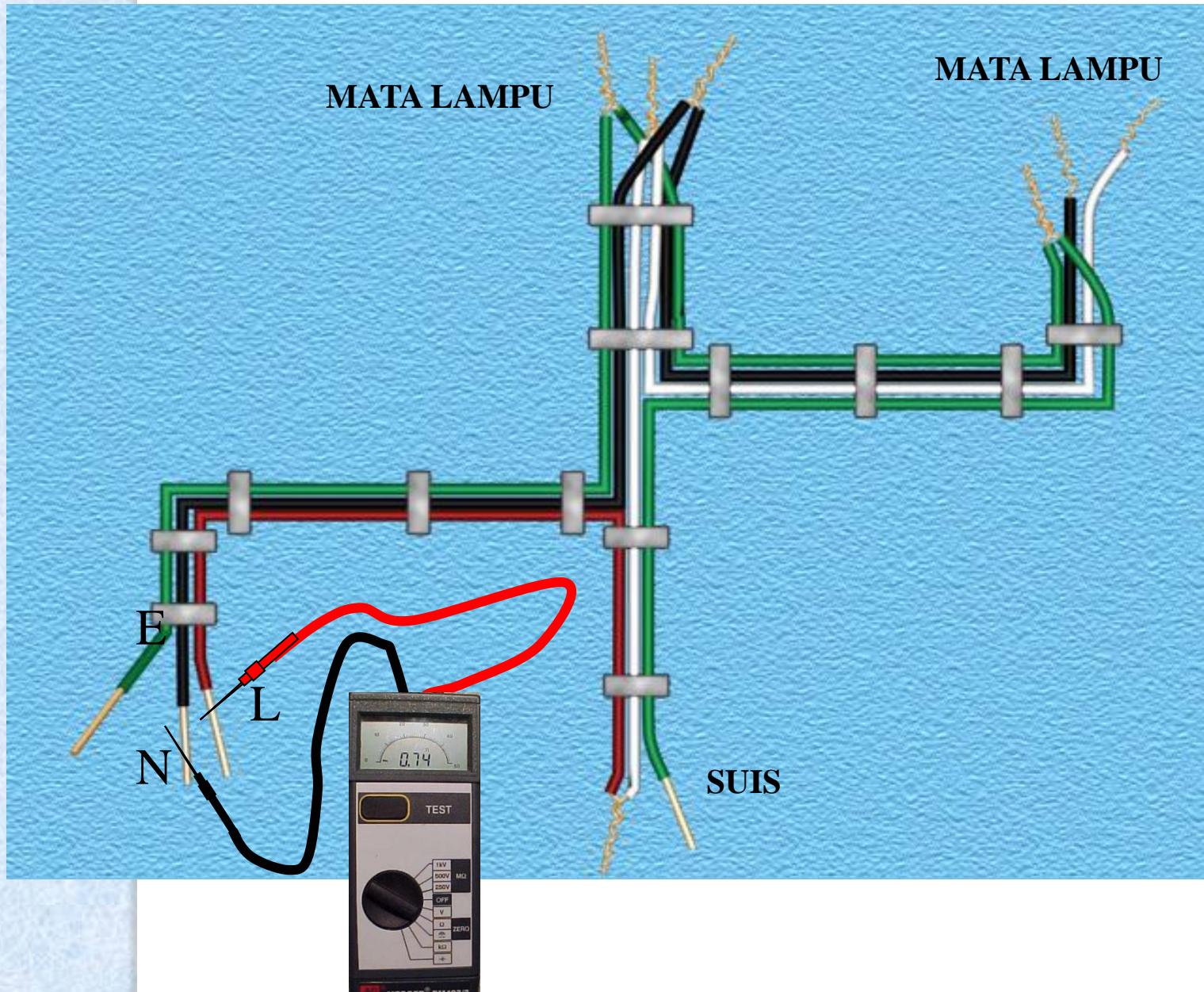

- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar



# UJIAN PENEBAZA N : L - E

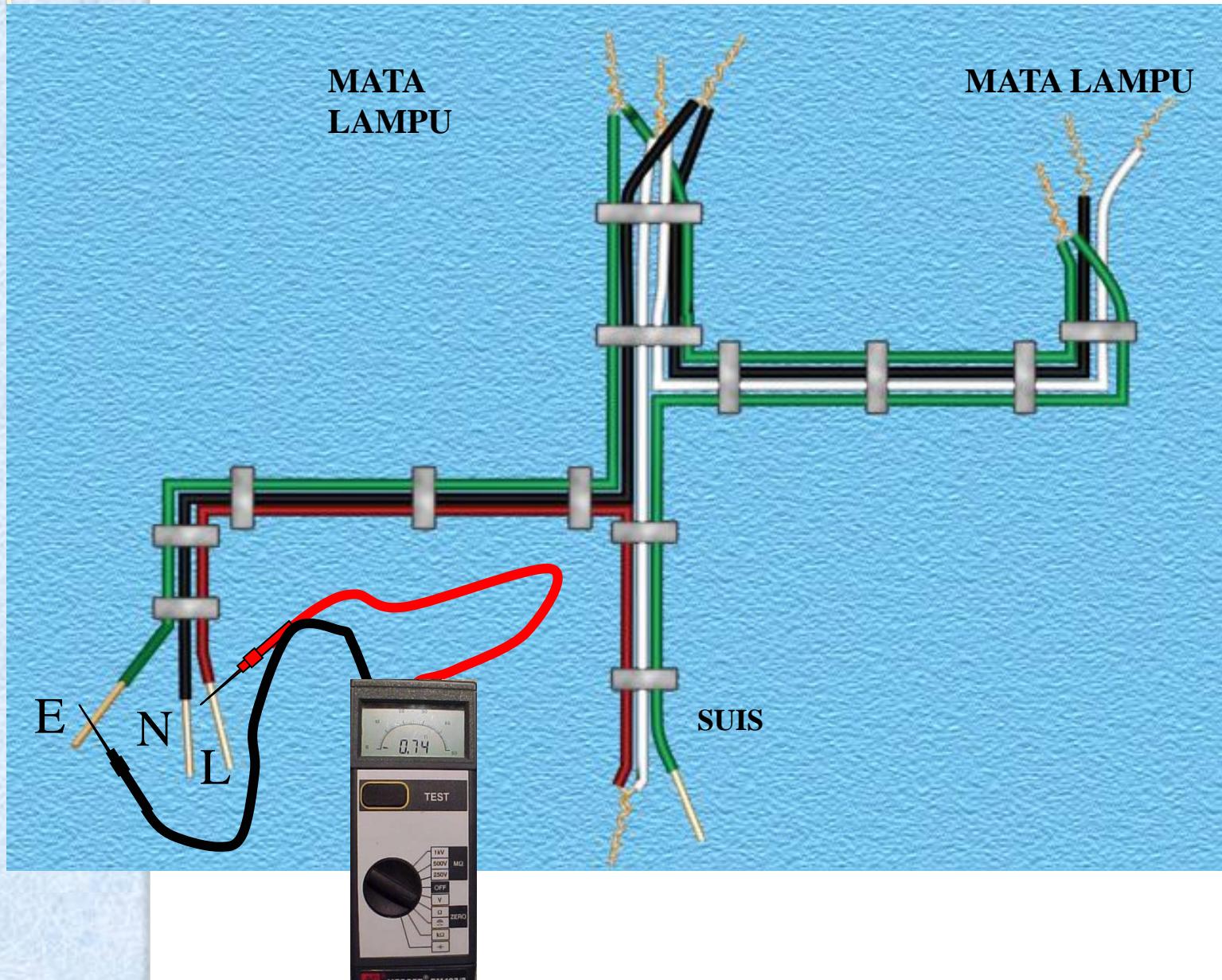


- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar

# UJIAN PENEBATAN : N - E



MATA LAMPU

MATA LAMPU

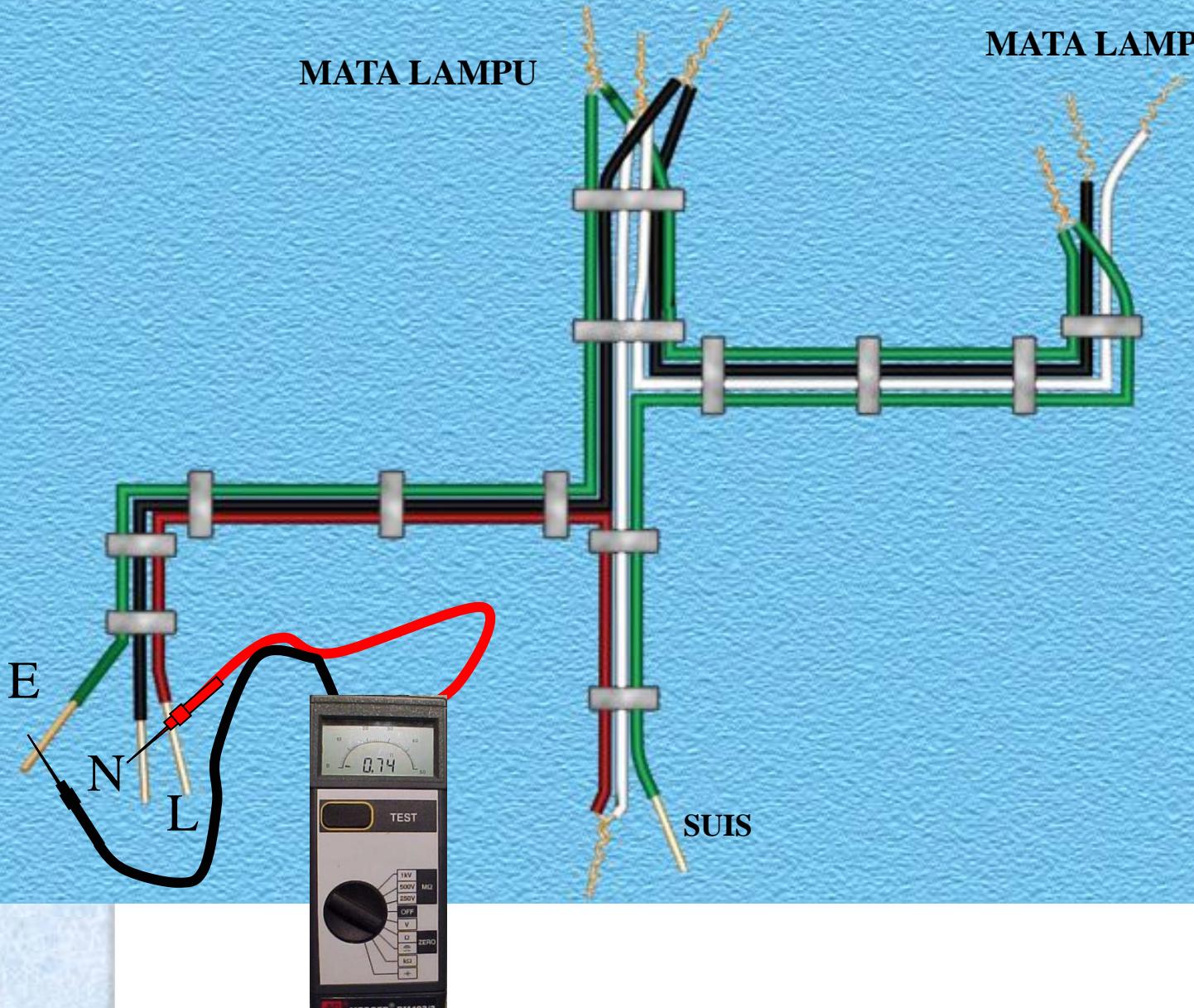


BACAAN  
METER

BORANG

Keluar

# UJIAN PENEBATAN :LN-CONDUIT/TRUNKING

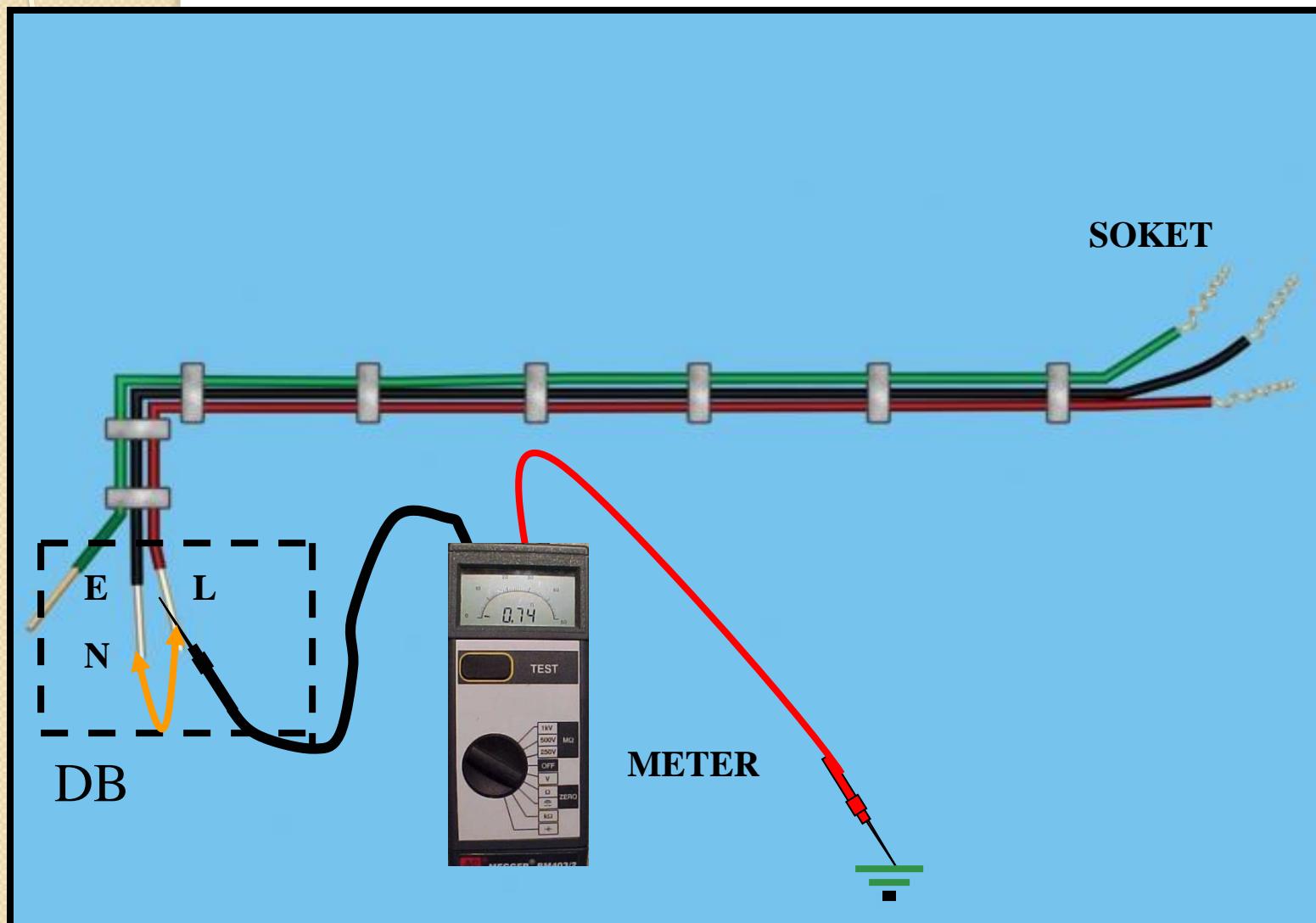


BACAAN  
METER

BORANG

Keluar



# UJIAN KETERUSAN :N -CPC

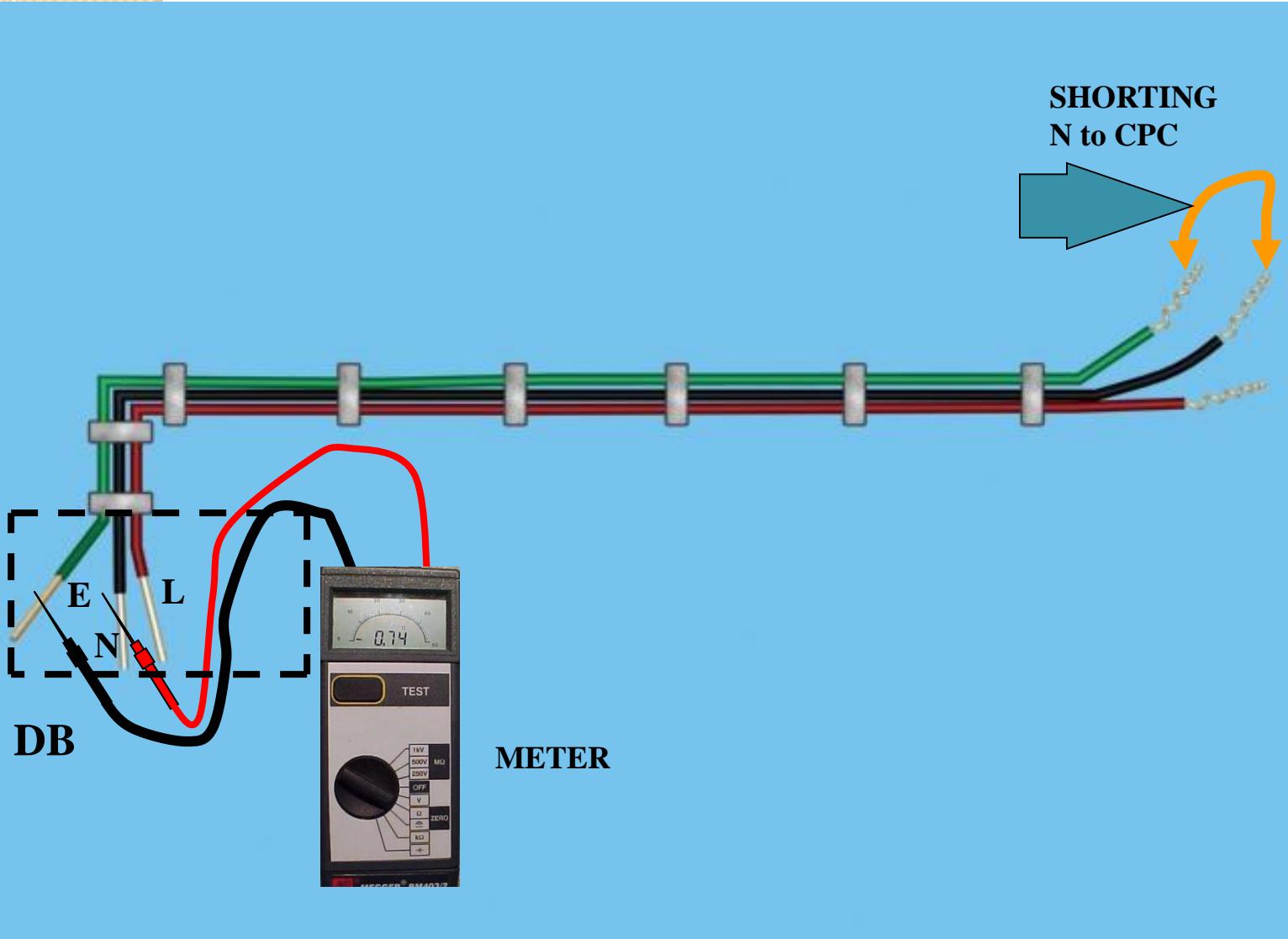


BACAAN  
METER

Borang

Keluar

# UJIAN PENEBATAN :L - E

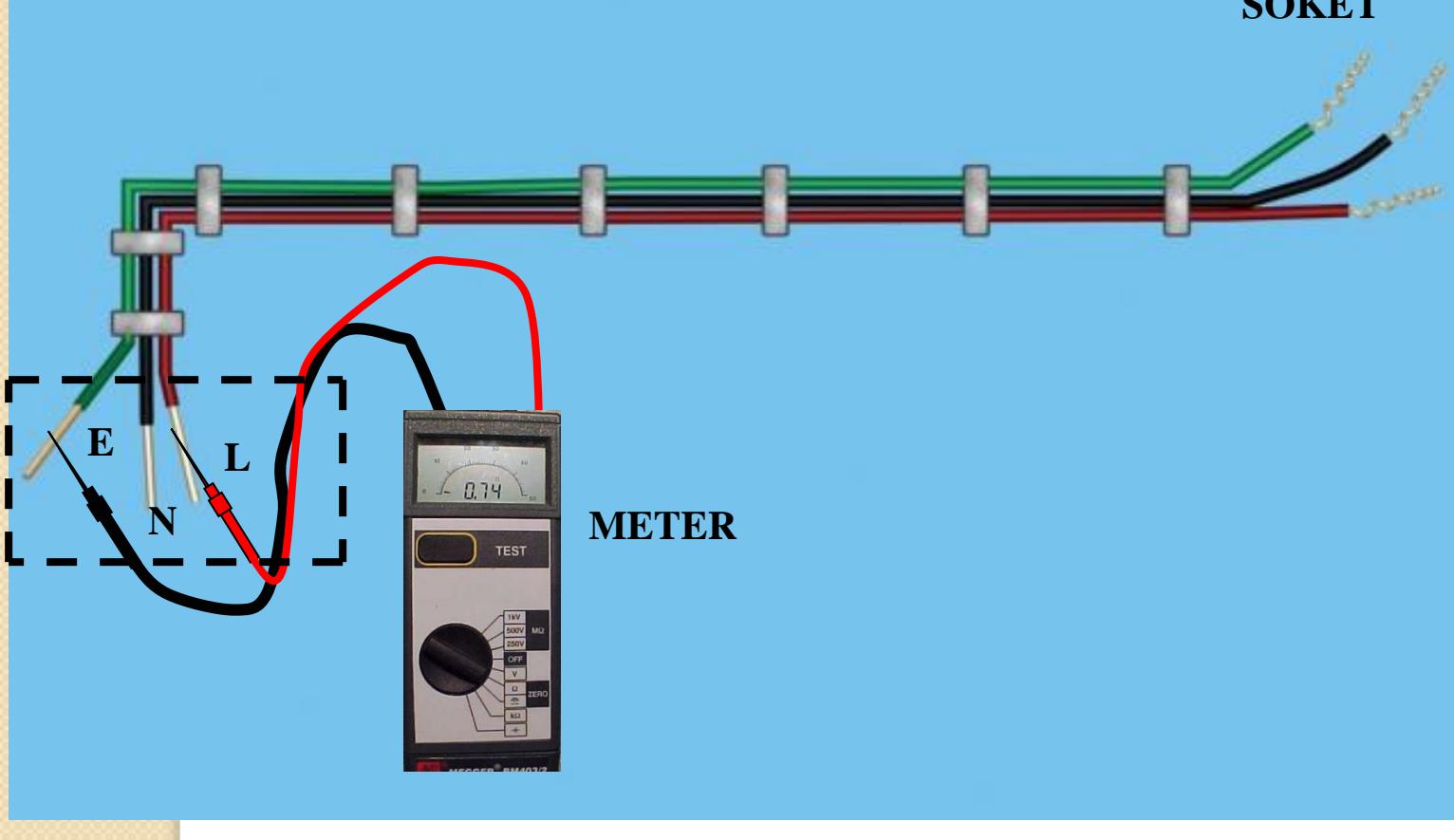


BACAAN  
METER

BORANG

Keluar



# UJIAN PENEBATAN : N -E

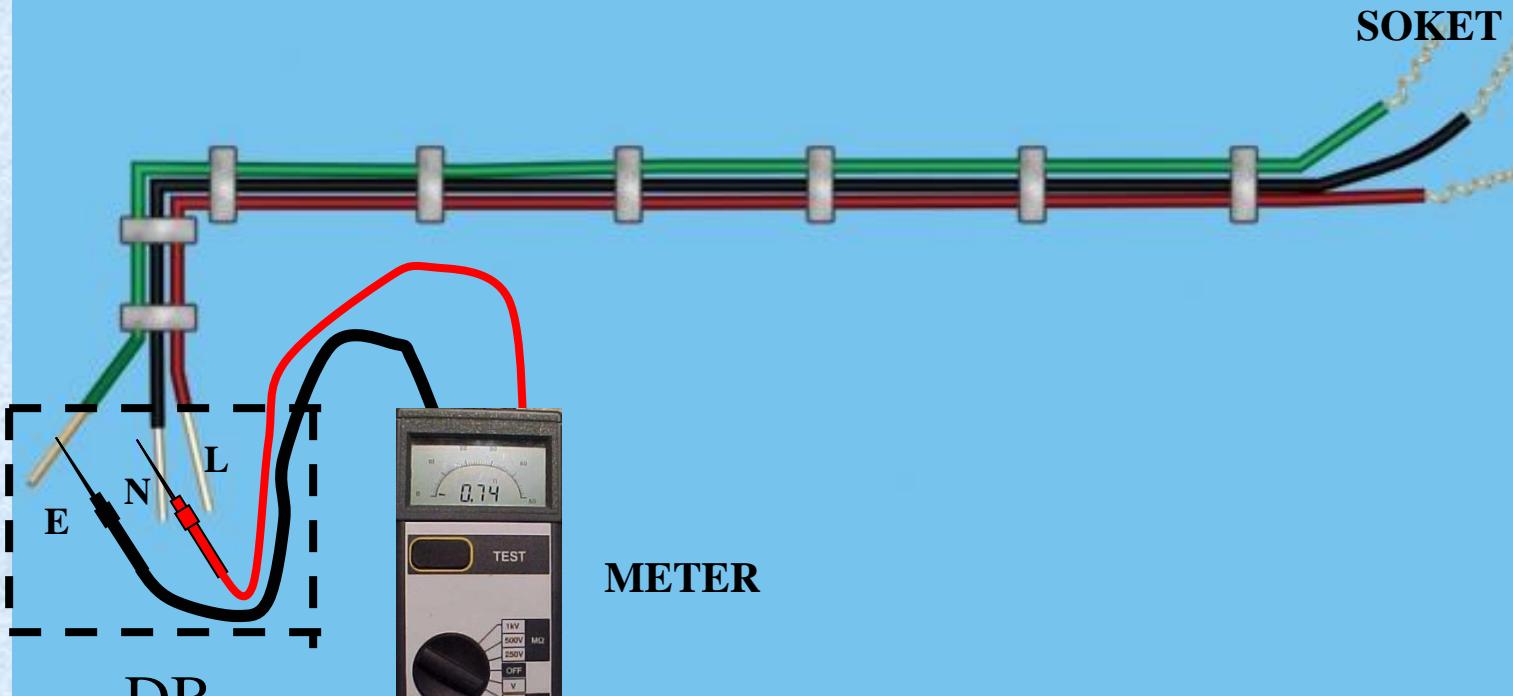


BACAAN  
METER


BORANG

Keluar

# UJIAN PENEBATAN :L - N

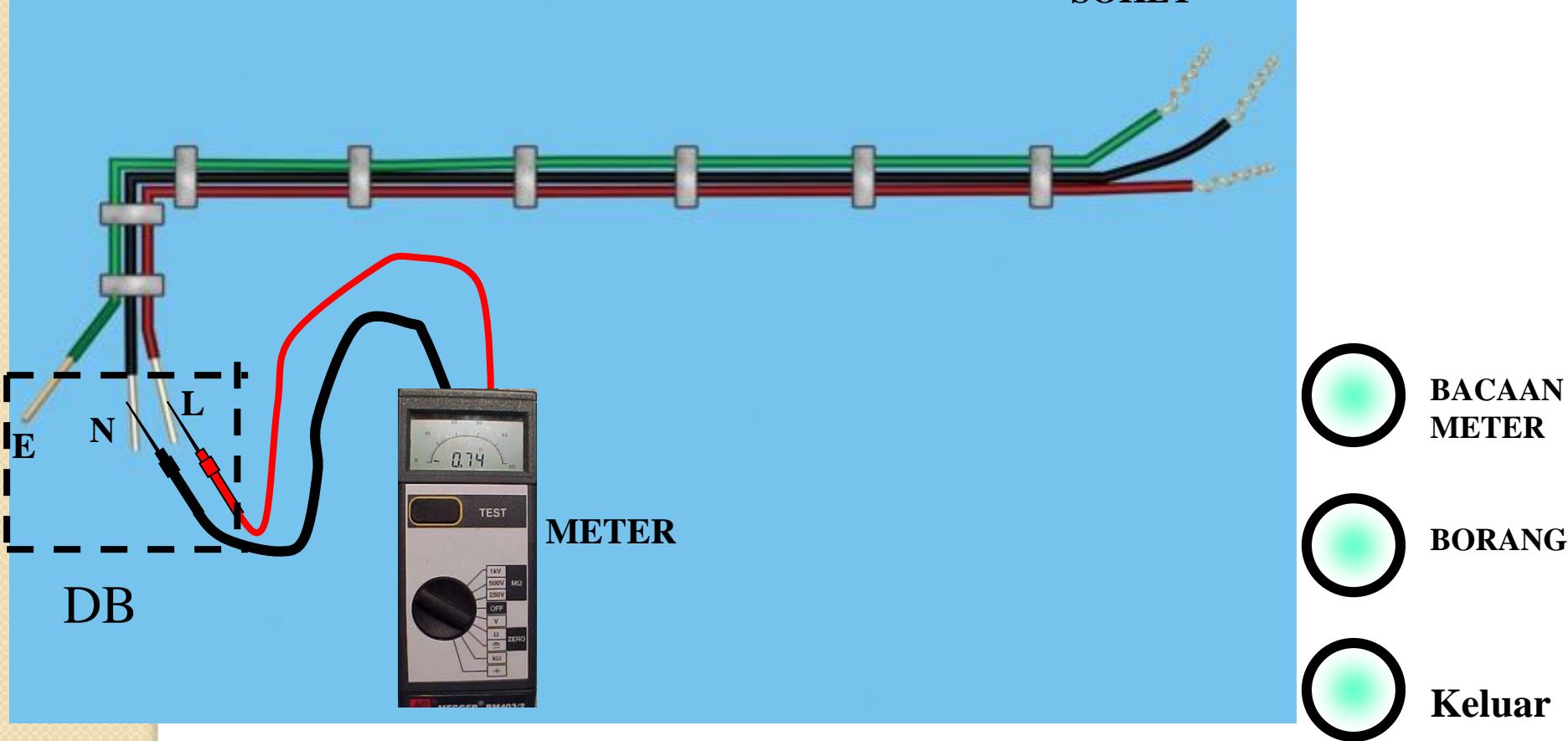

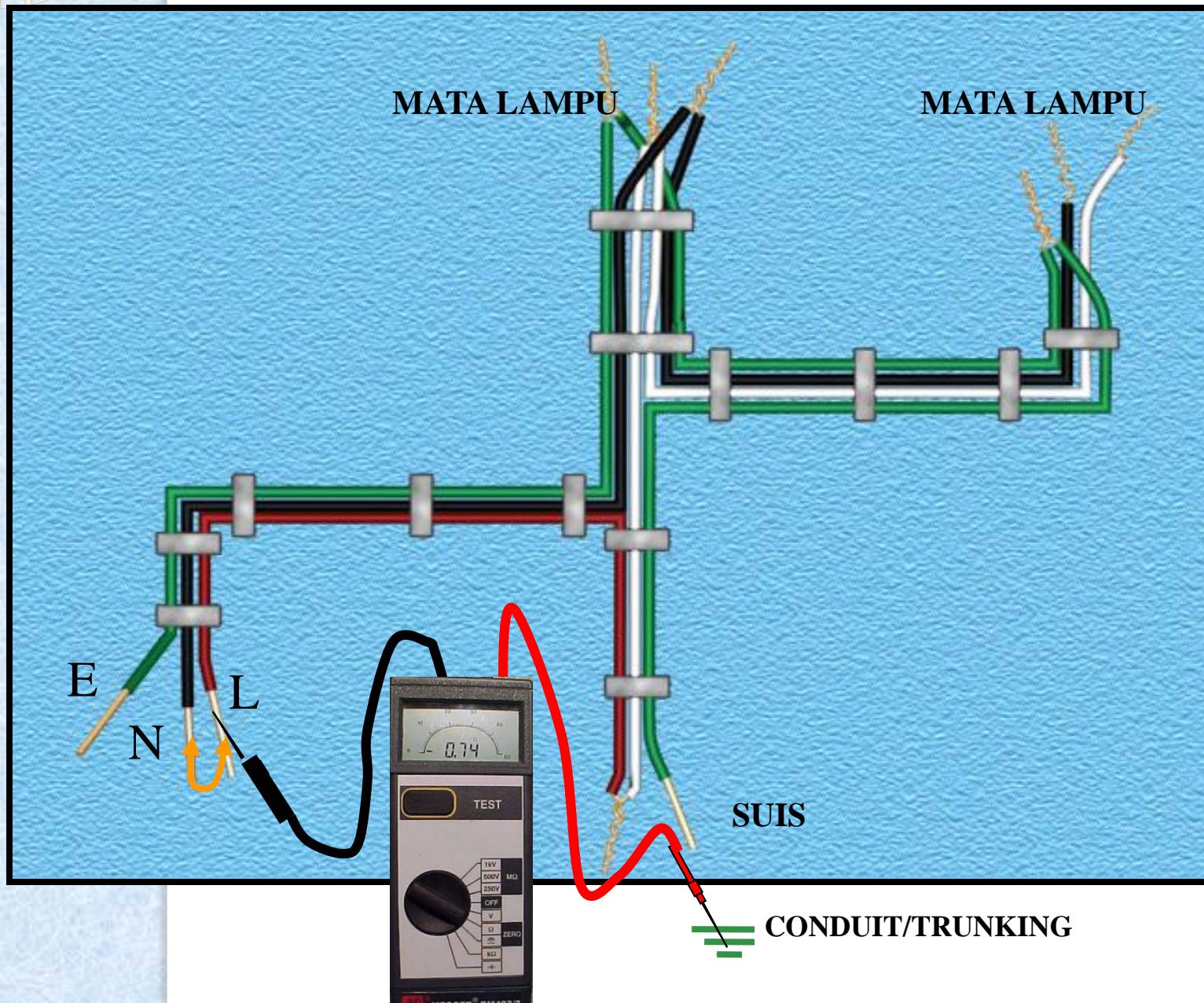
# UJIAN PENEBAZA N : L – CONDUIT/TRUNKING



- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar
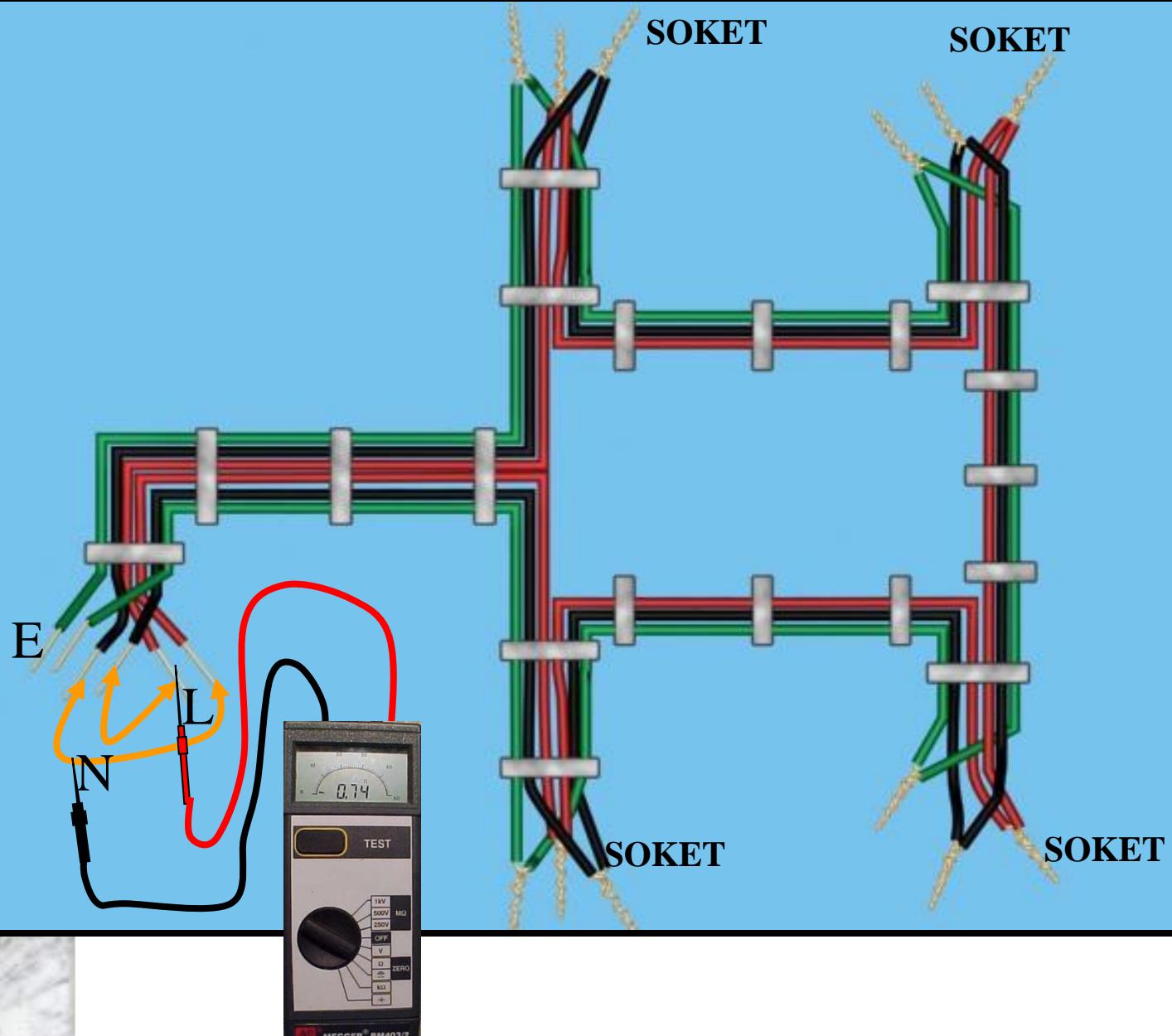
# UJIAN KETERUSAN : PHASE –NEUTRAL (4 ends joined)




BACAAN  
METER

BORANG


KELUAR

# UJIAN PENEBATAN: L - E

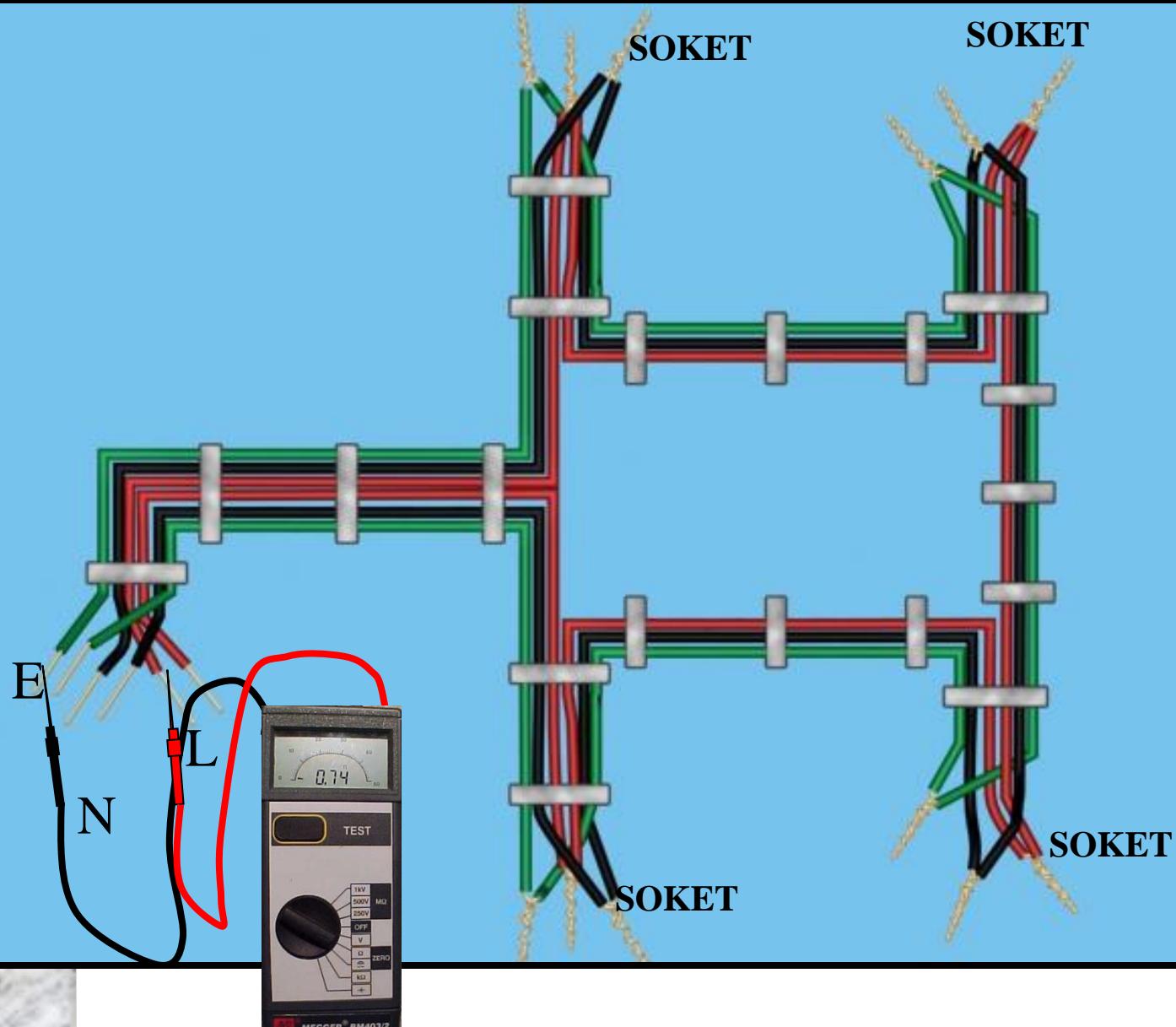

- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar


# UJIAN PENEBATAN: L - N

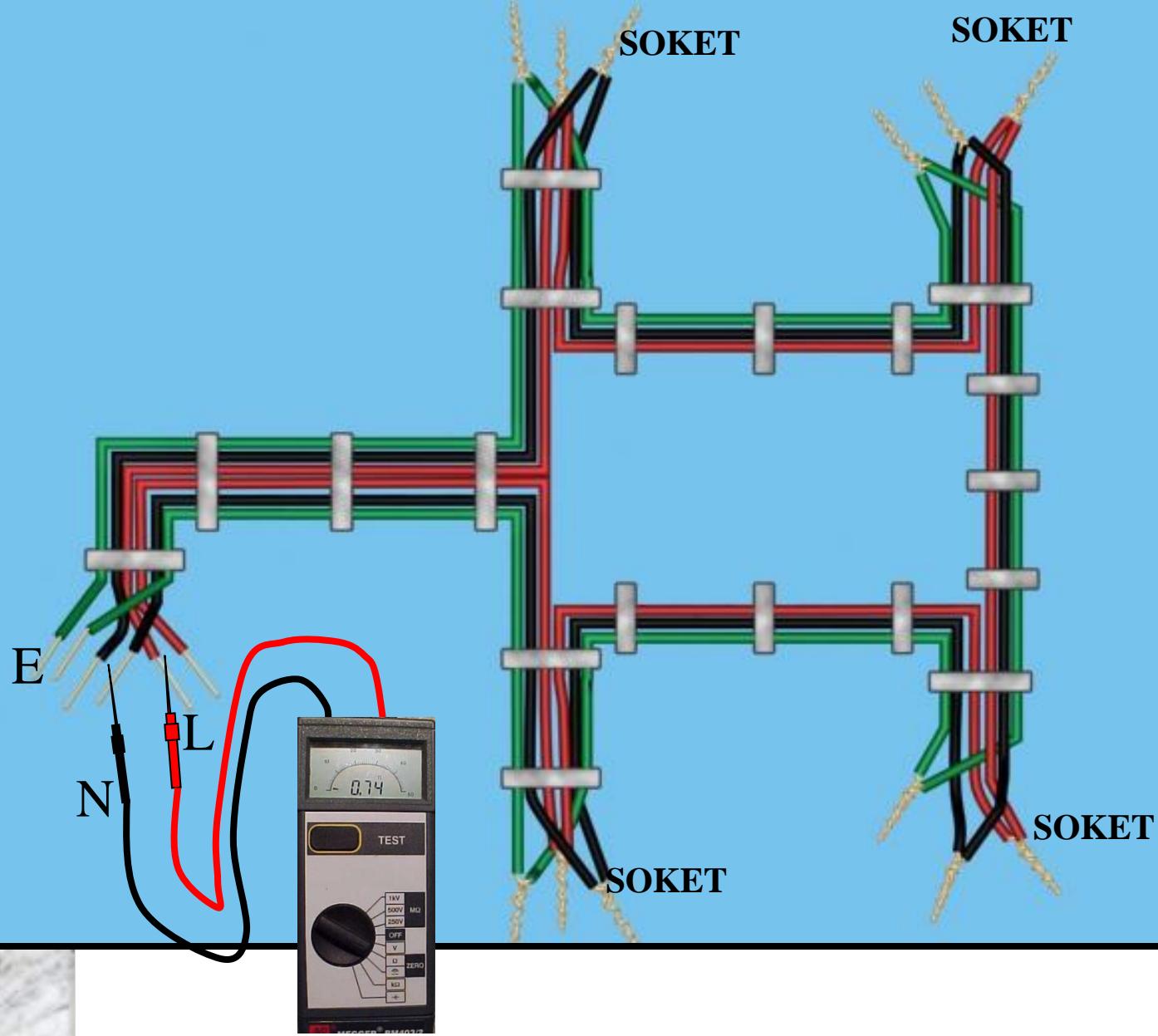

- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar




# UJIAN PENEBATAN: N - E

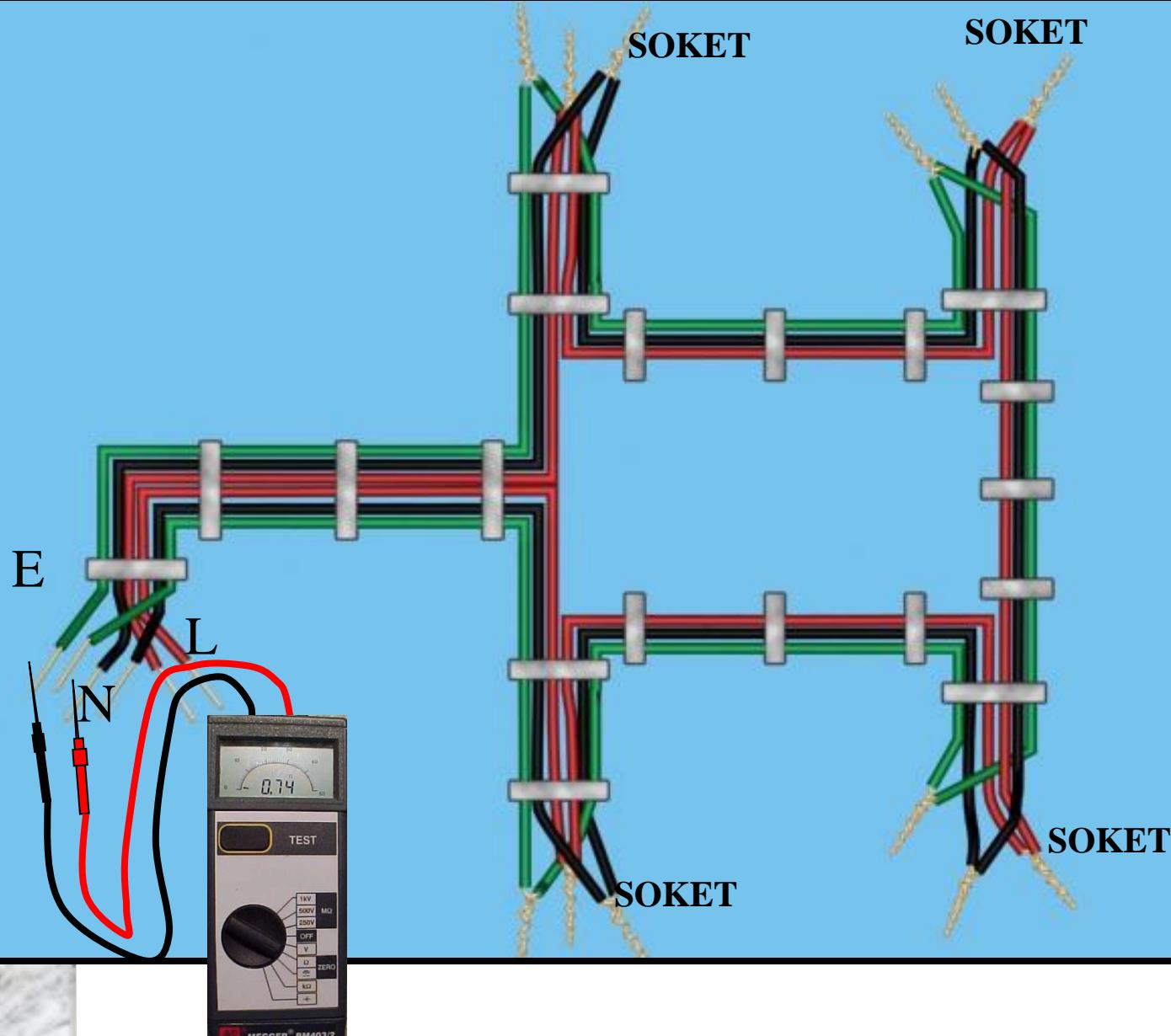

- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar



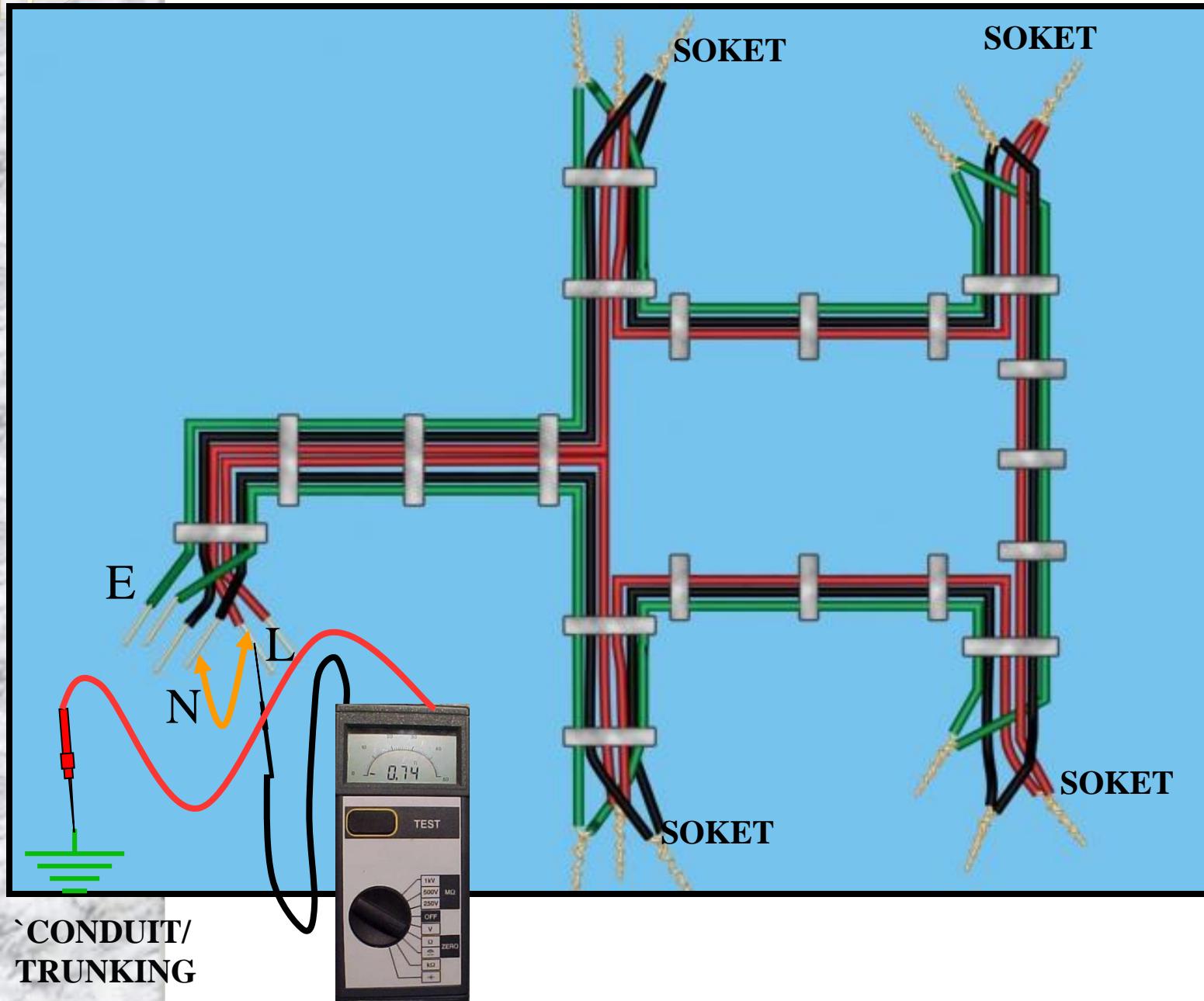
# UJIAN PENEBATAN: L&N – CONDUIT/ TRUNKING






# UJIAN KETERUSAN: CPC

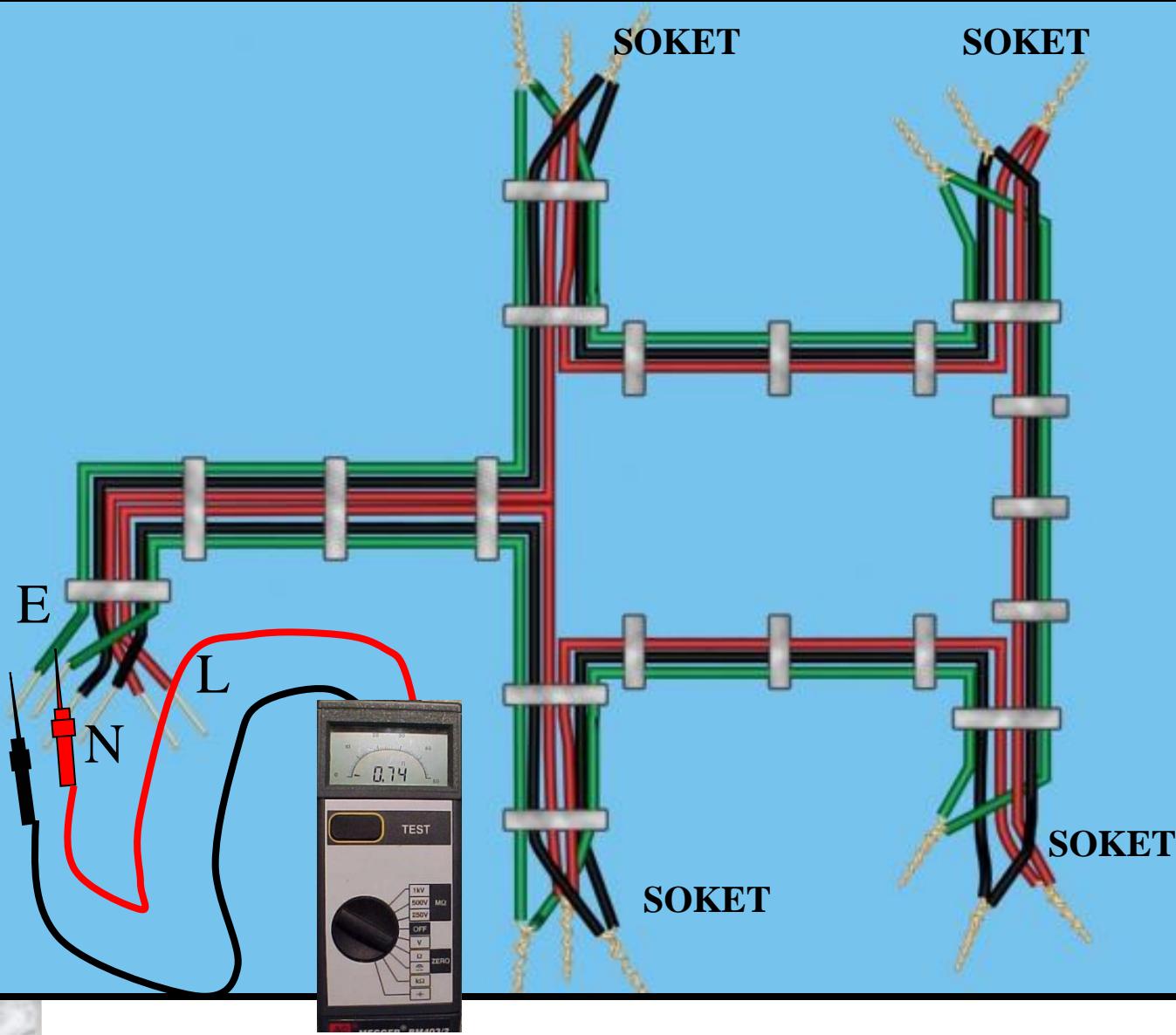

- BACAAN METER
- BORANG
- KELUAR
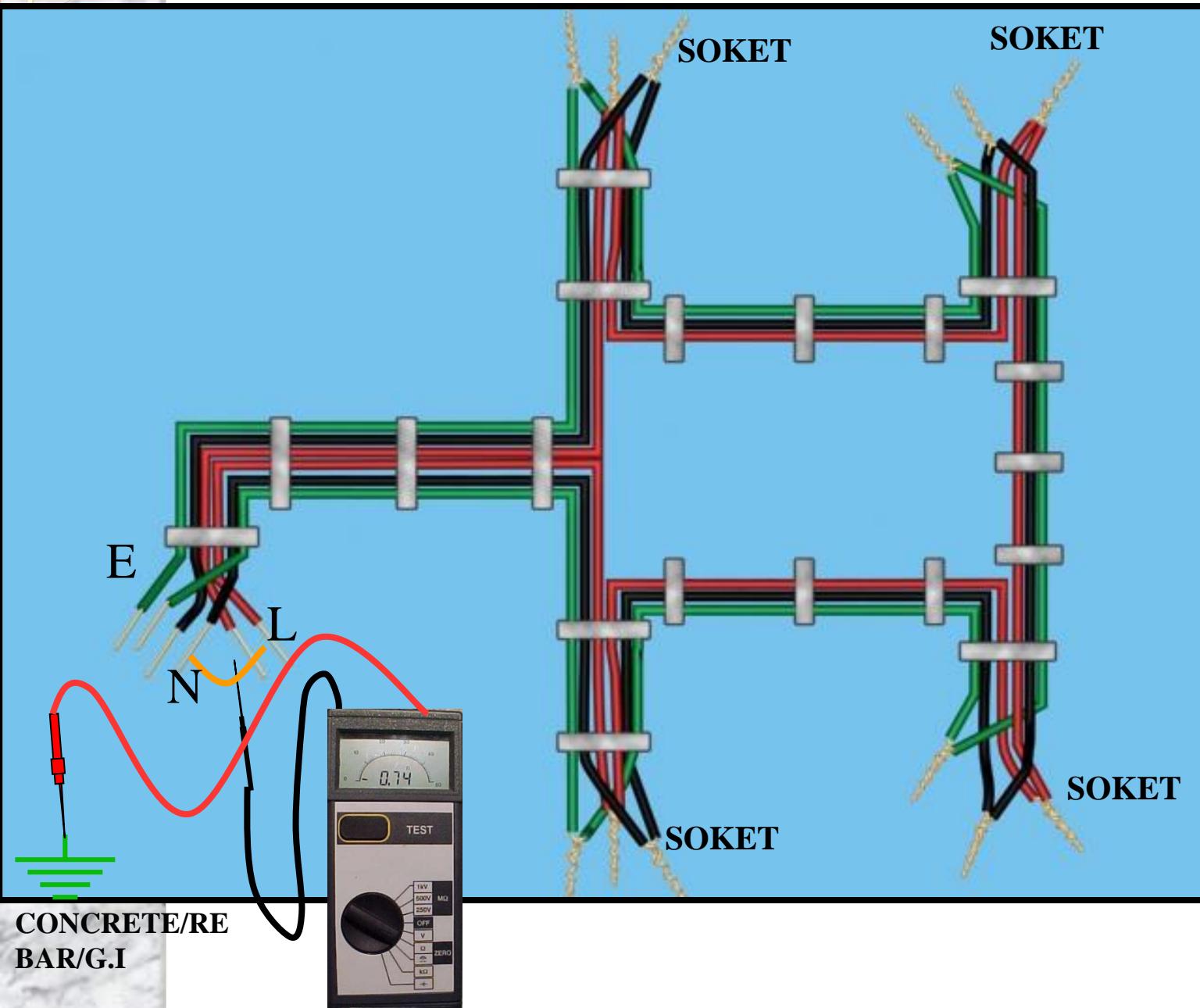
# UJIAN PENEBATAN: L&N – CONCRETE/RE BAR/G.I



- BACAAN METER
- Keluar



# BACAAN METER BAGI UJIAN PENEBATAN




Bacaan meter mesti >  $1M\Omega$



Keluar



# BACAAN METER BAGI UJIAN KETERUSAN

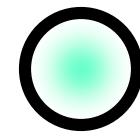

Keluar

Bacaan meter mesti  $< 1 \Omega$



SEKIAN TERIMA  
KASIH



ADA SOALAN??